

## 引言

本设计实例介绍怎样使用 Altera® MAX II CPLD 来实现混合电压设计环境中不同器件之间的电压电平转换。

## 多电压系统

电路板上的器件有可能使用不同的供电电压, 例如 5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。因此, 和系统连接的总线采用不同的电压标准会导致电压电平冲突。MAX II CPLD 实现了和 1.5-V、1.8-V、2.5-V、3.3-V 信号的直接接口, 避免了这类电压冲突。

MAX II CPLD 的内核供电电压 ( $V_{CCINT}$ ) 和 CPLD 输出电压 ( $V_{CCIO}$ ) 分开, 因此能够连接使用不同电压的器件。电压电平转换的应用有:

- 连接微处理器和采用不同 I/O 标准以及电平工作的外设器件、定时器和收发器等。
- 驱动采用不同 I/O 标准的多组 GPIO 引脚。


## 利用 MAX II CPLD 实现电平 转换器

MAX II CPLD 可承受所有类型的上电排序, 适合多电压系统, 在这些系统中维持一定的上电顺序非常关键。

利用  $V_{CCIO}$  引脚, 配置每一 I/O 块, 使其工作在某一电压下。器件可以支持 1.5-V、1.8-V、2.5-V 和 3.3-V 接口, 每一独立块可支持不同的标准。此外, 每一 I/O 块的输入输出引脚采用相同的  $V_{CCIO}$ , 支持多种标准。MAX II 器件 I/O 块的数量和型号有关。内部 LDO 电压稳压器为器件提供必须的 1.8-V 内部电压供电 (MAX IIG 和 MAX IIZ 除外)。电压稳压器输入支持 3.3V 或者 2.5-V 供电, 提供 1.8-V 内部电压。

图 1 所示为电压电平转换器实现的多电压系统。

图 1. 通过电压电平转换实现多电压系统

 


MAX II 器件的 I/O 缓冲是可以设置的，支持多种 I/O 电压标准。设置每一 I/O 块，使它符合不同的 I/O 标准，例如：

- 3.3-V LVTTTL/LVCMOS
- 2.5-V LVTTTL/LVCMOS
- 1.8-V LVTTTL/LVCMOS
- 1.5-V LVCMOS

所有的 MAX II 器件均支持这些标准，而且 EPM1270 和 EPM2210 的第 3 I/O 块还含有 3.3-V PCI I/O 标准接口。具有 MultiVolt 内核 I/O 功能的 MAX II 还支持器件内核和 I/O 块以不同的供电电压上电。V<sub>CCINT</sub> 引脚为器件内核提供电源，V<sub>CCIO</sub> 引脚为器件 I/O 缓冲提供电源。可以通过 V<sub>CCINT</sub> 引脚，以 1.8V 为 MAX II 供电，或者以 2.5V/3.3V 为 MAX II 器件供电。因此，MAX II CPLD 能够将 I/O 块的电压值转换到另一 I/O 块的不同电压值，接收具有不同电压电平器件的输入，还可以驱动这些器件的输出。

图 2. 电压电平转换演示电路

 

## 设计实现

可以在 EPM240 或者其他 MAX II CPLD 中实现这一设计，所有这些器件都有多个 I/O 块。图 2 所示为采用具有两个 I/O 块的 EPM240G 来实现一个简单的电压电平转换器。8 路输入采用 2.5V 供电，8 路输出采用 1.8V 供电，以实现 2.8V 到 1.8V 的电平转换。这一设计实例通过三个基本步骤实现，包括在 Quartus® II 软件中确定物理引脚（引脚分配），设置引脚属性，相关的缓冲分配，以及输入引脚与输出引脚之间的信号通路等（由源代码实现）。

表 1 列出了怎样在 MDN-B2 演示板上实现这一设计实例。


**表 1. EPM240G 引脚分配**

信号	引脚	信号	引脚
input_bus[7]	38 引脚	input_bus[6]	37 引脚
input_bus[5]	36 引脚	input_bus[4]	35 引脚
input_bus[3]	34 引脚	input_bus[2]	33 引脚
input_bus[1]	30 引脚	input_bus[0]	29 引脚
output_bus[7]	100 引脚	output_bus[6]	99 引脚
output_bus[5]	98 引脚	output_bus[4]	97 引脚
output_bus[3]	96 引脚	output_bus[2]	95 引脚
output_bus[1]	92 引脚	output_bus[0]	91 引脚

编译前，在 Quartus II 软件 **Device and Pin Options** 对话框中将未使用的引脚分配为 **As input tri-stated**。

图 3 所示为在引脚规划器中 I/O 引脚的 I/O 标准分配。在第 1 I/O 块上的输入引脚被分配为 2.5-V I/O 标准。单击 **I/O Standard** 一列中的单元，选择 **1.8V**，将第 2 块上的输出引脚分配为 1.8-V I/O 标准。

图 3. 在 Quartus II 软件的引脚规划器中，为 I/O 引脚设置 I/O 标准。

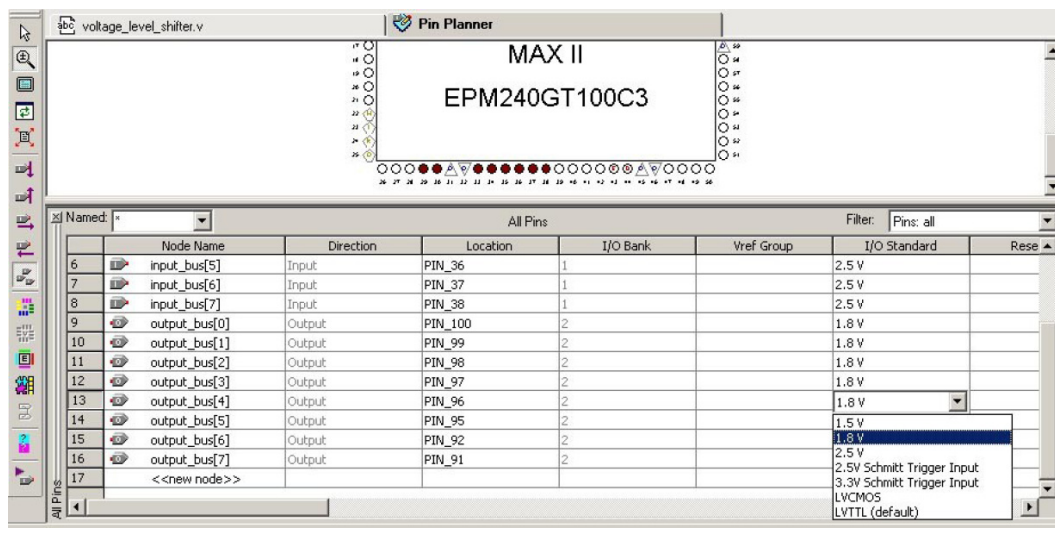

请参考下面的演示说明 ( 在 MDN-B2 演示板上演示这一设计 ):

- 根据电压电平转换电压来设置 MDN-B2 演示板上的电压跳接器；即，演示板的 JP9 跳接器将  $V_{CCIO1}$  电压设置为 2.5V，演示板的 JP7 跳接器将  $V_{CCIO2}$  电压设置为 1.8V。
- 打开 MDN-B2 演示板电源 ( 使用滑动开关 SW1)。
- 通过 MDN-B2 演示板上 JTAG 插头 JP5 和普通编程电缆 (ByteBlaster™ II 或者 USB-Blaster™)，把设计下载到 MAX II CPLD 中。在编程启动过程中，保持演示板上 SW4 的按下状态不变。完成后，关断电源。
- 打开 SW1 ( 电源)，利用演示板上的 DIP 开关 SW3 在输入总线上设置任意 8 位数据。这些开关 ON 位置为逻辑 0 状态，反之亦然。
- 在 JP8 上观察并测量电压电平从输入总线的  $V_{CCIO1}$  (2.5-V 逻辑高电平) 转换到输出总线的  $V_{CCIO2}$  (1.8-V 逻辑高电平)。DIP 开关位置 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8 分别映射到输出插头 JP8 的 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 和 6 输出引脚上。

## 源代码

该设计实例采用了 Verilog HDL 来实现，成功地运行在 MDN-B2 演示板上。下面的链接提供源代码、测试台文件以及完整的 Quartus II 工程：

[www.altera.com/literature/an/an490\\_design\\_example.zip](http://www.altera.com/literature/an/an490_design_example.zip)

## 结论

正如这一应用笔记所示，MAX II CPLD 是实现电压电平转换非常好的选择。它不但具有低功耗特性，而且内核和 I/O 块能够承受所有类型的上电排序，是电压电平转换器应用的理想选择。特别是，它可以应用于多电平电压系统，是实现多电压上电排序的关键构成。

## 其他资源

下面列出了其他资源：

- MAX II CPLD 主页：  
[www.altera.com/products/devices/cpld/max2/mx2-index.jsp](http://www.altera.com/products/devices/cpld/max2/mx2-index.jsp)
- MAX II 器件资料：  
[www.altera.com/literature/lit-max2.jsp](http://www.altera.com/literature/lit-max2.jsp)
- MAX II 关断设计：  
[www.altera.com/support/examples/max/exm-power-down.html](http://www.altera.com/support/examples/max/exm-power-down.html)
- MAX II 应用笔记：  
[AN 428：MAX II CPLD 设计指南](#)  
[AN 422：利用 MAX II CPLD 实现便携式系统的功耗管理](#)

## 版本历史

表 2 列出了本应用笔记的版本历史。

<i>表 2. 版本历史</i>		
日期和文档版本	进行的改动	注释
2007 年 12 月, 1.0 版	初次发布	—



101 Innovation Drive  
San Jose, CA 95134  
[www.altera.com](http://www.altera.com)  
**Literature Services:**  
[literature@altera.com](mailto:literature@altera.com)

版权 © 2007 Altera 公司。保留所有版权。Altera、可编程解决方案公司、程式化 Altera 标识、专用器件名称和所有其他专有商标或者服务标记，除非特别声明，均为 Altera 公司在美国和其他国家的商标和服务标记。所有其他产品或者服务名称的所有权属于其各自持有人。Altera 产品受美国和其他国家多种专利、未决应用、模板著作权和版权的保护。Altera 保证当前规范下的半导体产品性能与 Altera 标准质保一致，但是保留对产品和服务在没有事先通知时的升级变更权利。除非与 Altera 公司的书面条款完全一致，否则 Altera 不承担由此处所述信息、产品或者服务导致的责任。Altera 建议客户在决定购买产品或者服务，以及确信任何公开信息之前，阅读 Altera 最新版的器件规范说明。



I.S. EN ISO 9001